

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية
والتكنولوجيا

المستوى: الثالثة متوسط

المدة : ساعة ونصف

التمرين الأول : 06 نقاط


أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ

- 1- القوة المحركة الكهربائية هي التوتر الكهربائي بين طرفي مولد موصل بدارة كهربائية مغلقة.
- 2- الوحدة الدولية لقياس التوتر الكهربائي هي الأمبير.
- 3- الطاقة المحولة لمصباح استطاعة تحويله ($P=75W$) خلال مدة ($t=200h$) هي ($E=15000J$)
- 4- يربط جهاز الفولط-متر في الدارة على التفرع بين طرفي المصباح.
- 5- لحساب قيمة شدة التيار نستعمل العلاقة : $I = \frac{P}{U}$
 القراءة X السلم
 المعيار
- 6- $0,31A$ تساوي $31mA$

التمرين الثاني : 06 نقاط


أراد تلميذ قياس قيمة المقاومة لناقلين أوميين مختلفين : الأول ألوانه واضحة و الآخر ألوانه ممحوة بطريقتين مختلفتين، حيث اعتمد في الطريقة الأولى على الجدول أدناه ، و في الطريقة الثانية على جهاز الأمبير متر و الفولط متر (أنظر المخطط و السندات).

1-السندات:

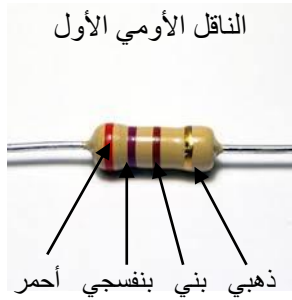

$R_1 = \dots\dots\dots \Omega \pm \dots\dots \%$

اللون	أسود	بُنّي	أحمر	بُرّقالي	أصفر	أخضر	أزرق	بنفسجي	رمادي	أبيض
الرقم	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

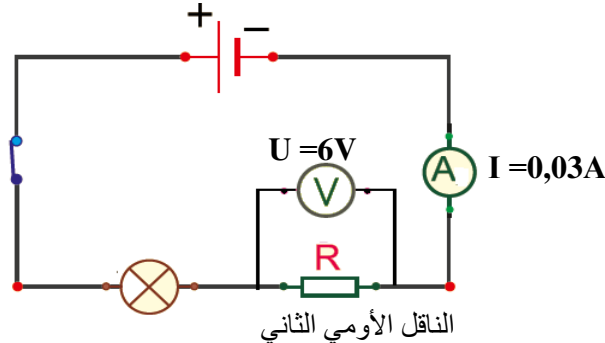

المطلوب:

- 1- جد قيمة المقاومة R_1 للناقل الأومي الأول ذاكرًا اسم الطريقة الأولى للقياس.
- 2- أ- أحسب قيمة المقاومة R_2 للناقل الأومي الثاني مسميًا أيضا طريقة القياس.
ب- استنتج ألوان الناقل الأومي الثاني.


الوضعية الإدماجية : 08 نقاط

في حصة الأعمال المخبرية أنجز تلميذ بعض القياسات للتحقق من قانوني الشدّات والتوترات مستعينا بالمخططين 1 و 2 ولكن بعد وضعه لنتائج القياسات في الجدول سقط الحبر على معظم الجدول.


جدول نتائج القياس

المخطط 1	شدة التيار (I)	التوتر (U)
للمصباح L_1	$I_1 = 0,25A$	$U_1 = 2V$
للمصباح L_2	$I_2 = 0,15A$	$U_2 = 2V$
للدارة		$U = 4V$

المخطط 2	شدة التيار (I)	التوتر (U)
للمصباح L_1	$I_1 = 0,3A$	$U_1 = 2V$
للمصباح L_2	$I_2 = 0,3A$	$U_2 = 2V$
للدارة	$I = 0,3A$	$U = 4V$

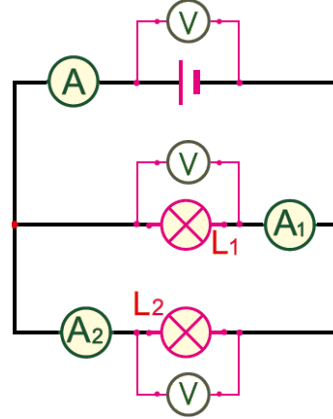

المخطط 1

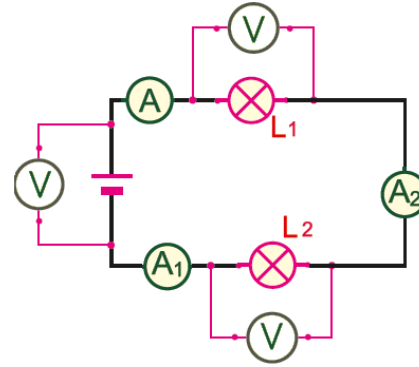

المخطط 2

المطلوب:

- 1- ما نوع ربط المصباحين في المخطط 1 و في المخطط 2
- 2- أكتب العبارات الحرفية لقانوني الشدّات و التوترات حسب نوع الربط.
- 3- أعد و أكمل كتابة الجدول حسب المخططين.

بالتوفيق للجميع