

1- أجب بصحيح أو خطأ : (1×4ن)

- الربط المختلط يضم التركيب على التسلسل و التركيب على التفرع
- الغرض من ضم الأعمدة على التسلسل هو الحصول على دلالة مناسبة لتشغيل جهاز معين
- يمكن تمثيل دائرة كهربائية بمخطط نظامي كما يمكن تركيب دائرة كهربائية انطلاقا من مخططها النظامي
- الخشب و البلاستيك و الزجاج و الماء النقي هي مواد ناقلة للتيار الكهربائي

2- أملأ الفراغات بالكلمات المناسبة : (0.5×6ن)


- التيار الكهربائي هو الإجمالية مادية ، صغيرة جدا ، في واحدة من القطب إلى القطب
- الجسم الناقل هو كل جسم صلب أو سائل بمرور التيار الكهربائي.

3- أملأ الجدول التالي: (0.5×6ن)

الرمز النظامي				العنصر الكهربائي

التمرين الثاني : (10): أكمل الفراغات بالإجابات المناسبة:

1) المخطط الأول: - نوع الربط: (01)

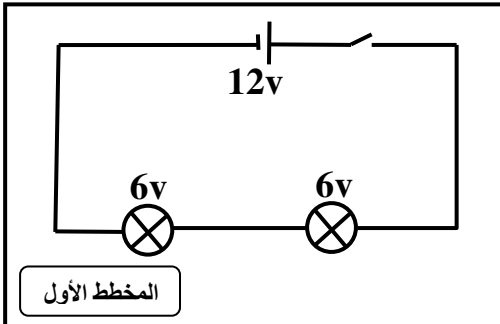


- إذا نزعنا أحد المصباحين: (0.5)

- توهج المصباحين: (0.5)

- المصباحان لنفس الدارة البسيطة. (0.5)

2) المخطط الثاني: - نوع الربط: (01)

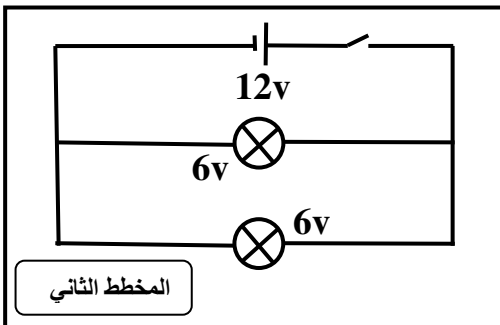

- إذا نزعنا أحد المصباحين: (0.5)

- توهج المصباحين: (0.5)


- المصباحان لنفس الدارة البسيطة. (0.5)

3) المخطط الثالث: - نوع الدارة: (01)

- يتوهج المصباح إذا كانت دارته مغلقة وذلك إذا

كانت: (0.5)

- توهج المصباح: (0.5)

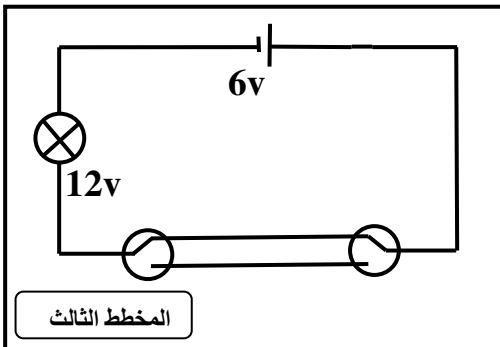

- تستخدم هذه الدارة لـ : (0.5)

..... (01)

- تركيب هذه الدارة في الأماكن (0.5)

مثل: و (0.5) (0.5)

- مثل جهة التيار على المخطط. (0.5)

بالتوفيق

4- أجب بصحيح أو خطأ : (1×4)

- الربط المختلط يضم التركيب على التسلسل و التركيب على التفرع **صحيح**
- الغرض من ضم الأعمدة على التسلسل هو الحصول على دلالة مناسبة لتشغيل جهاز معين **صحيح**
- يمكن تمثيل دائرة كهربائية بمخطط نظامي كما يمكن تركيب دائرة كهربائية انطلاقا من مخططها النظامي **صحيح**
- الخشب و البلاستيك و الزجاج و الماء النقي هي مواد ناقلة للتيار الكهربائي **خطأ**


5- أملأ الفراغات بالكلمات المناسبة : (0.5×6)

- التيار الكهربائي هو **الحركة** الإجمالية **للدقائق** مادية “صغيرة جدا”، في **جهة** واحدة من القطب **الموجب** إلى القطب **السالِب**
- الجسم الناقل هو كل جسم صلب أو سائل **يسمح** بمرور التيار الكهربائي.

6- أملأ الجدول التالي: (0.5×6)

						الرمز النظامي
صمام ضوئي	قاطع بسيطة	عمود كهربائي	قاطعة من نوع ذهب إياب	محرك كهربائي	مصباح كهربائي	العنصر الكهربائي

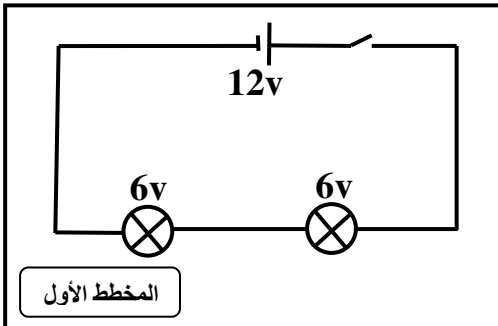التمرين الثاني : (10) : أكمل الفراغات بالإجابات المناسبة:



(1) المخطط الأول: - نوع الربط: **الربط على التسلسل**

(0.5) - إذا نزعنا أحد المصباحين: **لا يتوهج المصباح الثاني**

(0.5) - توهج المصباحين: **توهج عادي**

(0.5) - المصباحان **ينتميان** لنفس الدارة البسيطة.

(01) (2) المخطط الثاني: - نوع الربط: **الربط على التفرع**

(0.5) - إذا نزعنا أحد المصباحين **يتوهج المصباح الثاني**

(0.5) - توهج المصباحين **توهج قوي**

(0.5) - المصباحان **لا ينتميان** لنفس الدارة البسيطة.

(01) (3) المخطط الثالث: - نوع الدارة: **دائرة من نوع ذهب إياب**

- يتوهج المصباح إذا كانت دارته مغلقة وذلك إذا

كانت: **القاطعتان لهما نفس الوضعية**

(0.5) - توهج المصباح: **توهج ضعيف**

(0.5) - تستخدم هذه الدارة لـ: **للتحكم في توهج المصباح**



(0.5) (0.5) **من مكانين مختلفين**

(0.5) - تركيب هذه الدارة في الأماكن **الواسعة**

(0.5) (0.5) **مثل الأروقة و السلالم**

(0.5) - مثل جهة التيار على المخطط.

بالتوفيق

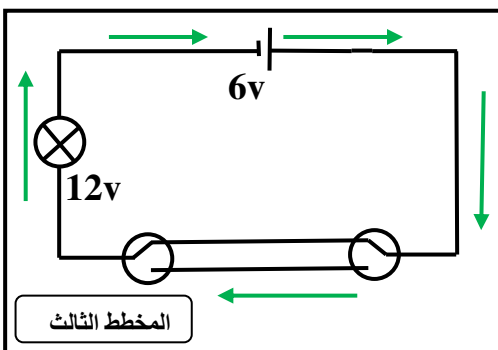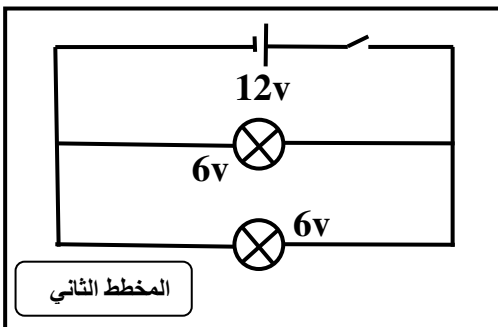

1- أجب بصحيح أو خطأ : (1×4ن)

- الربط المختلط يضم التركيب على التسلسل و التركيب على التفرع صحيح
- الغرض من ضم الأعمدة على التسلسل هو الحصول على دلالة مناسبة لتشغيل جهاز معين صحيح
- يمكن تمثيل دائرة كهربائية بمخطط نظامي كما يمكن تركيب دائرة كهربائية انطلاقا من مخططها النظامي صحيح
- الخشب و البلاستيك و الزجاج و الماء النقي هي مواد ناقلة للتيار الكهربائي خطأ

2- أملأ الفراغات بالكلمات المناسبة : (0.5×6ن)

- التيار الكهربائي هو الحركة الإجمالية لدقائق مادية "صغيرة جدا" في جهة واحدة
- من القطب الموجب إلى القطب السالب
- الجسم الناقل هو كل جسم صلب أو سائل يسمح بمرور التيار الكهربائي.

3- أملأ الجدول التالي: (0.5×6ن)

						الرمز النظامي
صمام ضوئي	قاطع بسيطة	عمود كهربائي	قاطعة من نوع ذهاب إياب	محرك كهربائي	مصباح كهربائي	العنصر الكهربائي

التمرين الثاني : (10) : أكمل الفراغات بالإجابات المناسبة:

(1) المخطط الأول: - نوع الربط: الربط على التسلسل (01)

- إذا نزعنا أحد المصباحين: لا يتوهج المصباح الثاني (0.5)

- توهج المصباحين: توهج عادي (0.5)

- المصباحان ينتميان لنفس الدارة البسيطة. (0.5)

(2) المخطط الثاني: - نوع الربط: الربط على التفرع (01)

- إذا نزعنا أحد المصباحين يتوهج المصباح الثاني (0.5)

- توهج المصباحين توهج قوي (0.5)

- المصباحان لا ينتميان لنفس الدارة البسيطة. (0.5)

(3) المخطط الثالث: - نوع الدارة: دائرة من نوع ذهاب إياب (01)

- يتوهج المصباح إذا كانت دارته مغلقة وذلك إذا

كانت: القاطعتان لهما نفس الوضعية (0.5)




- توهج المصباح: توهج ضعيف (0.5)

- تستخدم هذه الدارة لـ : للتحكم في توهج المصباح

من مكانين مختلفين (0.5) (0.5)


- تركيب هذه الدارة في الأماكن الواسعة (0.5)

مثل الأروقة و السلالم (0.5) (0.5)

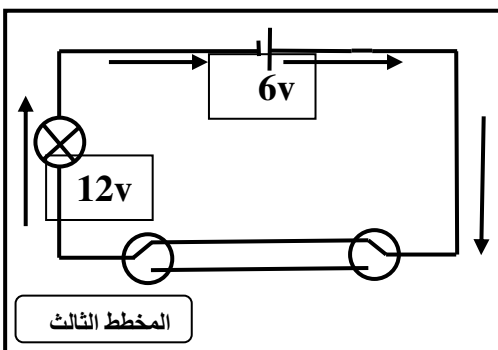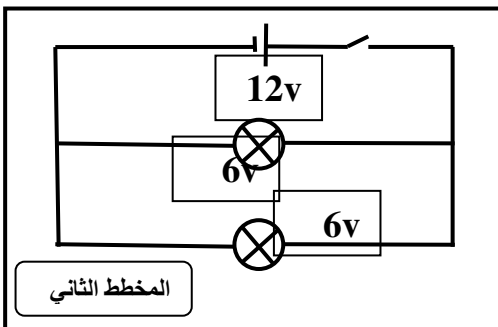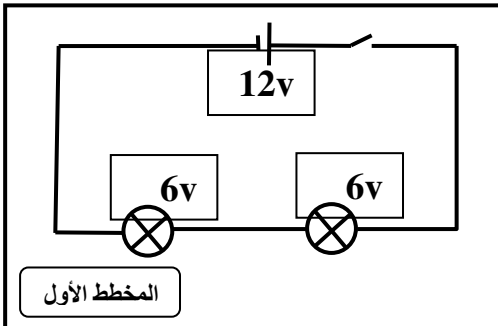



(0.5)

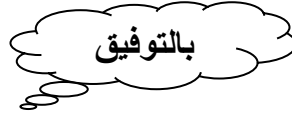

- مثل جهة التيار على المخطط.