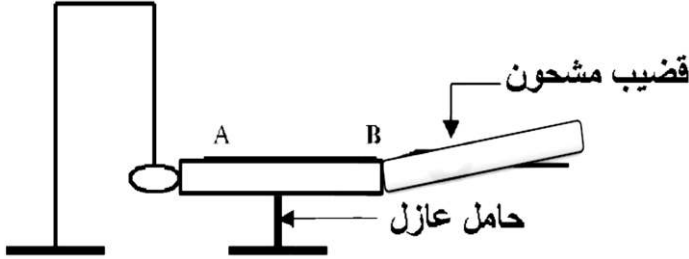


الوضعية الأولى : 05ن



قامت أمال بوضع مسطرة معدنية AB فوق حامل عازل، يلمس القضيب كرية خفيفة من الألمنيوم معلقة بواسطة خيط كما هو موضح في الوثيقة 1.

نقرب من النهاية B للمسطرة المعدنية قضيب مشحون من الإيونيت حتى يلمس هذا القضيب المشحون النهاية B.

1- كيف قامت أمال بشحن قضيب الإيونيت وما نوع شحنته؟

2- ماذا يحدث للكرية في هذه الحالة؟ فسر ذلك.

الوضعية الثانية : 07 ن

قام سليم في حصة الأعمال المخبرية بتدوير مغناطيس

بواسطة محرك يعمل ببطارية بسرعة ثابتة بجوار

وشية مربوطة بصمامين كهروضوئيين وفق الوثيقة 2.

1- ما اسم الظاهرة التي حققها سليم؟


2- ما نوع كل من:

- التيار الكهربائي الناتج عن هذه الظاهرة؟ مع التبرير.

- التيار الذي يشتغل به المحرك؟ مع التبرير.

3- كيف تكون إضاءة الصمامين، علل إجابتك.

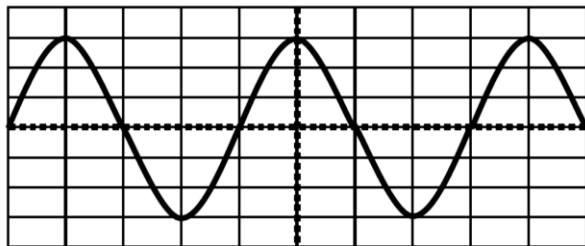4- قام سليم بتوصيل التركيب السابق براسم الاهتزاز المهبطي فأعطى المخطط المبين في الوثيقة 3



$$S_v = 2v / div$$

الحساسية

$$S_h = 5ms / div$$

الحساسية الأفقية

أ. أحسب التوتر الأعظمي.

ب. أحسب الدور و استنتج تواتره.

الوضعية الإدماجية: 08 ن


لاحظ قاطن منزل جديد عدة ظواهر في التركيب الكهربائي لبيته (الوثيقة 4) وهي:

الظاهرة الأولى: عند نزع المصباح من غمدته يصاب بصدمة كهربائية رغم أن القاطعة مفتوحة

الظاهرة الثانية: عند لمسها لهيكل الثلاجة المعدني يصاب بصدمة كهربائية.

الظاهرة الثالثة: عند تشغيل مجفف الشعر والغسالة والمكيف في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي عن كل الشبكة.

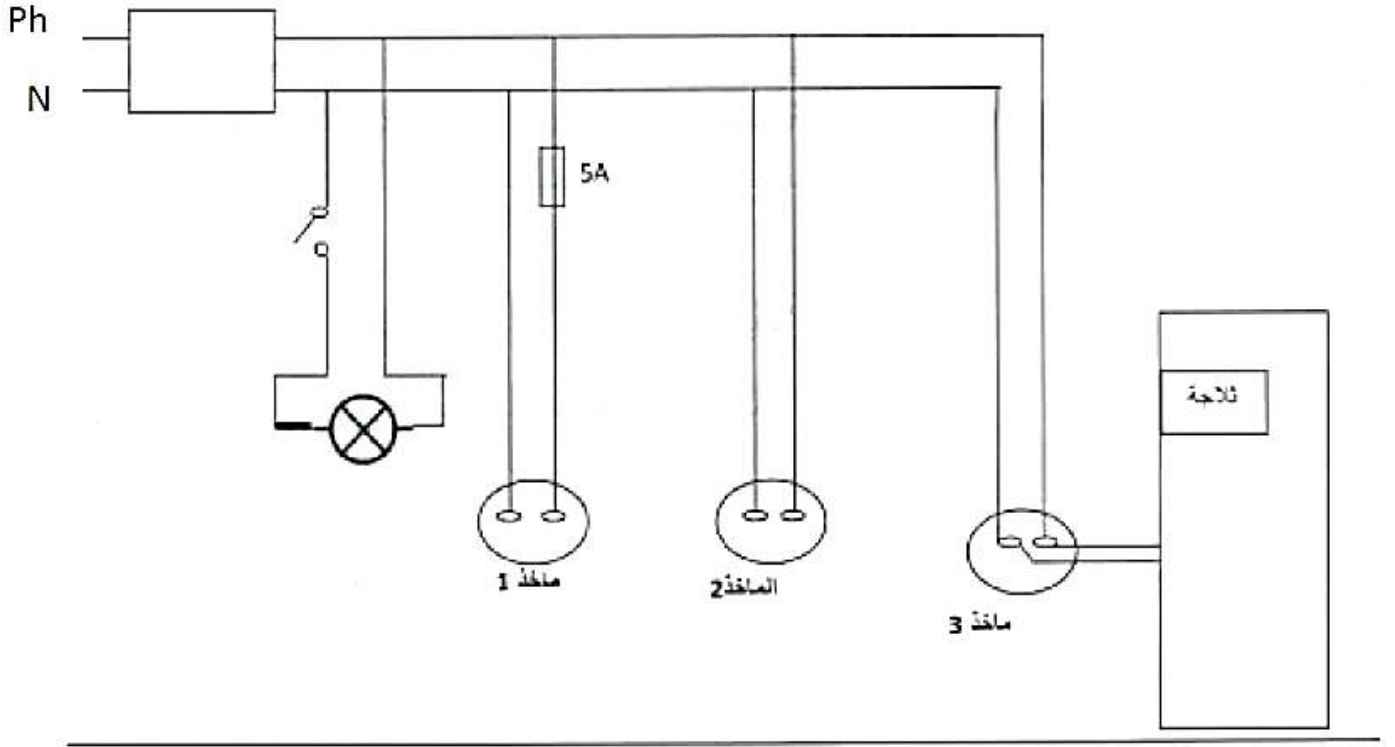الظاهرة الرابعة: عند توصيل فرن كهربائي بالمأخذ الكهربائي الأول لا يشتغل الفرن.



1- ما سبب كل ظاهرة؟

2- أعط حلول تقنية تعالج فيها النقائص عن كل ظاهرة (لا يطلب إعادة الرسم)