

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

نظام آلي لتوضيب حُزَم ورق مقاس A4

يحتوي هذا الموضوع على 8 صفحات (من الصفحة 15/1 إلى 15/8)

العرض : من الصفحة 15/1 إلى 15/5

العمل المطلوب : الصفحة 15/6

وثائق الإجابة : الصفحتان 15/7 و 15/8

دفتر الشروط:

(1) هدف التآلية : يسمح النظام بتعبئة حزم ورق A4 داخل علب.

(2) وصف التشغيل:

يحتوي النظام على:

• أشغولة التعبئة: بعد حضور علبة فارغة تقوم الرافعة A بتعبئتها بخمس (5) حزم ورق A4 التي

تنزل الواحدة تلو الأخرى عبر قناة الإتيان. (نظام احضار العلب غير مدروس).

• أشغولة التحويل إلى البساط: يتم تحويل العلبة المعبأة إلى البساط بخروج ذراع الرافعة B حتى

الضغط على b_1 ثم تعود حتى الضغط على b_0 وتنتهي الأشغولة.

• أشغولة التقديم: يتم تقديم العلبة الى مركز الطّي و المَسْك بواسطة المحرك M.

• أشغولة الطّي والمسك: عند الكشف عن علبة بواسطة s_2 يتم طّي جوانبها بالرافعتين C و D ثم


مَسْكها بالرافعة E.

(3) الاستغلال: يتطلب النظام حضور عامل مختص لعمليات القيادة والصيانة الدورية و عامل دون

اختصاص لتصريف العلب الجاهزة وتزويد حامل المسّاكات وملء قناة الاتيان بالحزم الورقية.

(4) الأمن: حسب القوانين المعمول بها دوليا.

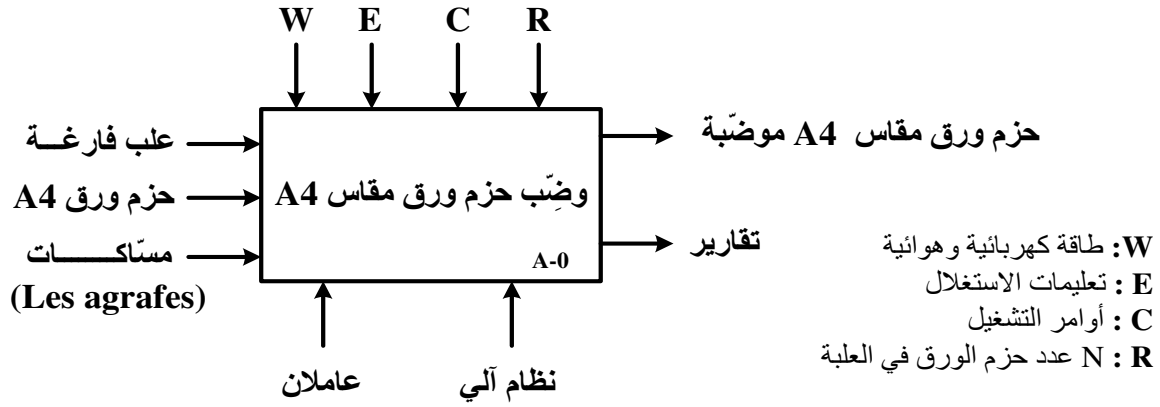(5) التحليل الوظيفي: الوظيفة الشاملة (مخطط النشاط A-0)




(6) المناولة الهيكلية: (الشكل 1)


(7) المناولة الزمنية:

ملاحظة: النظام مراقب بمتن الأمن GS و يقوده متن القيادة والتهيئة GCI


متن الإنتاج العادي (الشكل 2)

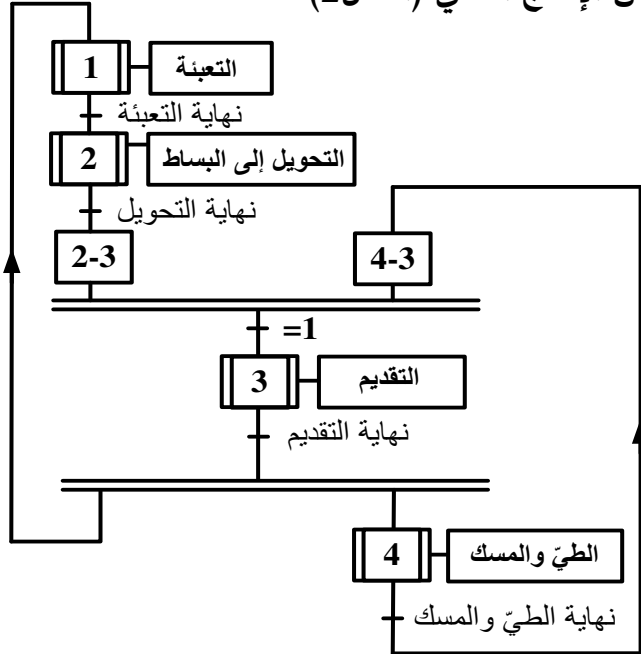


تدرج المتامن (الشكل 3)

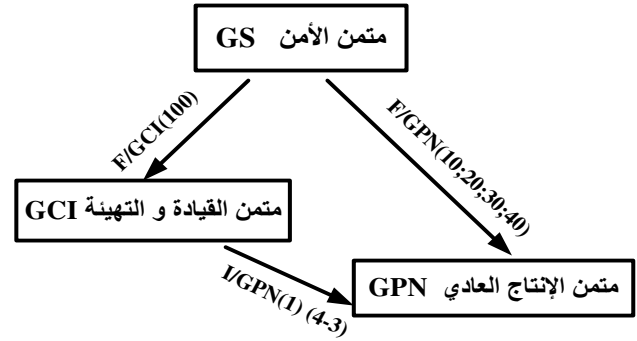

متن أشغولة التعبئة (الشكل 4)

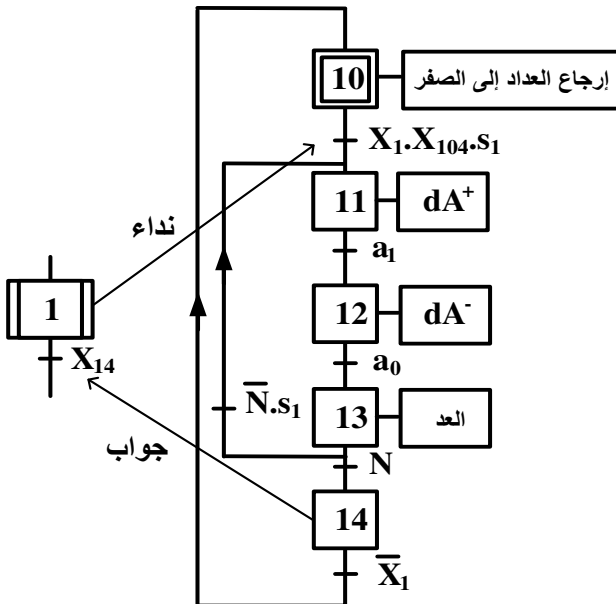


متن أشغولة التقديم (الشكل 5)

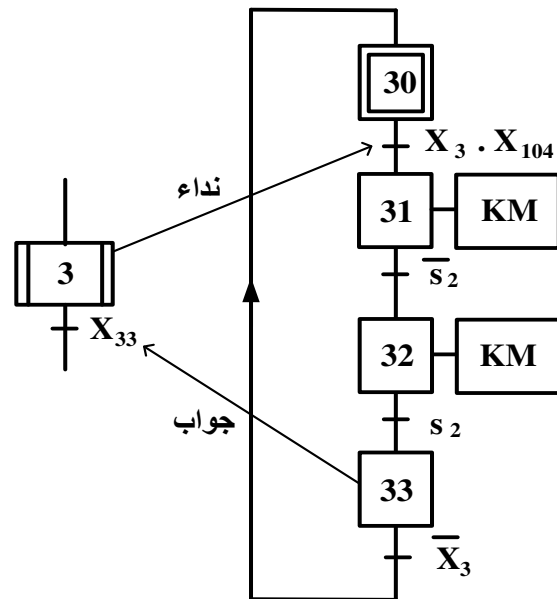


(8) الاختيارات التكنولوجية:

الأشغولات	المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات	عناصر القيادة والحماية
التعبئة	A: رافعة ثنائية المفعول لوضع حزم الورق في العلبة.	dA^+, dA^- : موزع 5/2 ثنائي الاستقرار، تحكم كهروهوائي $\sim 24V$.	a_1, a_0 : ملتقطي نهاية الشوط لساق الرافعة A. s_1 : ملتقط الكشف عن وجود حزمة الورق. Cp: خلية الكشف عن مرور حزمة (عدد الحزم N).	RT: مرحل حراري لحماية المحرك M. AU: زر التوقف الاستعجالي.
التحويل إلى البساط	B: رافعة ثنائية المفعول للتحكم في أداة التحويل إلى البساط.	dB^+, dB^- : موزع 5/2 ثنائي الاستقرار، تحكم كهروهوائي $\sim 24V$.	b_1, b_0 : ملتقطي نهاية الشوط لساق الرافعة B.	Auto/Manu: مبدلة اختيار نمط التشغيل (آلي/يدوي). MA: زر التشغيل. Ar: زر التوقيف.
التقديم	M: محرك لا تزامني 3~ 220/380v مزود بمخفض سرعة.	KM: ملامس كهرومغناطيسي $\sim 24V$	s_2 : ملتقط الكشف عن حضور العلبة في مركز الطي والمسك.	
الطي والمسك	C: رافعة ثنائية المفعول للتحكم في أداة الطي. D: رافعة ثنائية المفعول للتحكم في أداة الطي. E: رافعة ثنائية المفعول للتحكم في أداة المسك.	dC^+, dC^- : موزع 5/2 ثنائي الاستقرار، تحكم كهروهوائي $\sim 24V$. dD^+, dD^- : موزع 5/2 ثنائي الاستقرار، تحكم كهروهوائي $\sim 24V$. dE^+, dE^- : موزع 5/2 ثنائي الاستقرار، تحكم كهروهوائي $\sim 24V$.	c_1, c_0 : ملتقطي نهاية الشوط لساق الرافعة C. d_1, d_0 : ملتقطي نهاية الشوط لساق الرافعة D. e_1, e_0 : ملتقطي نهاية الشوط لساق الرافعة E.	Init: زر التهئية. RAZ: ارجاع يدوي للعداد. Réa: زر إعادة التسليح.

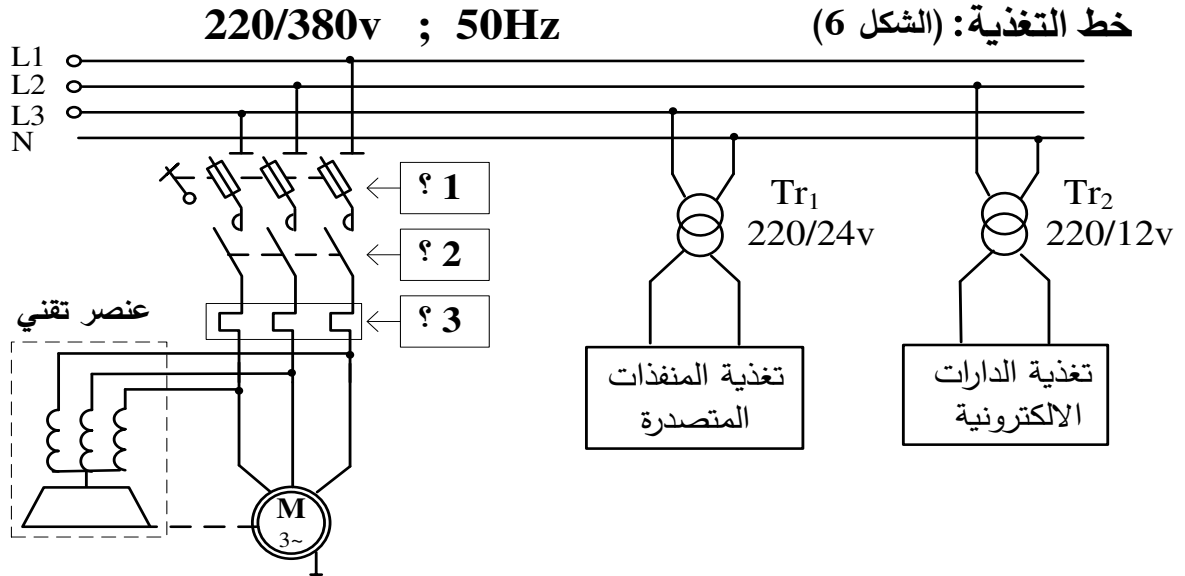


(9) الانجازات التكنولوجية:

• دائرة الكشف والعدّ: (الشكل 7)

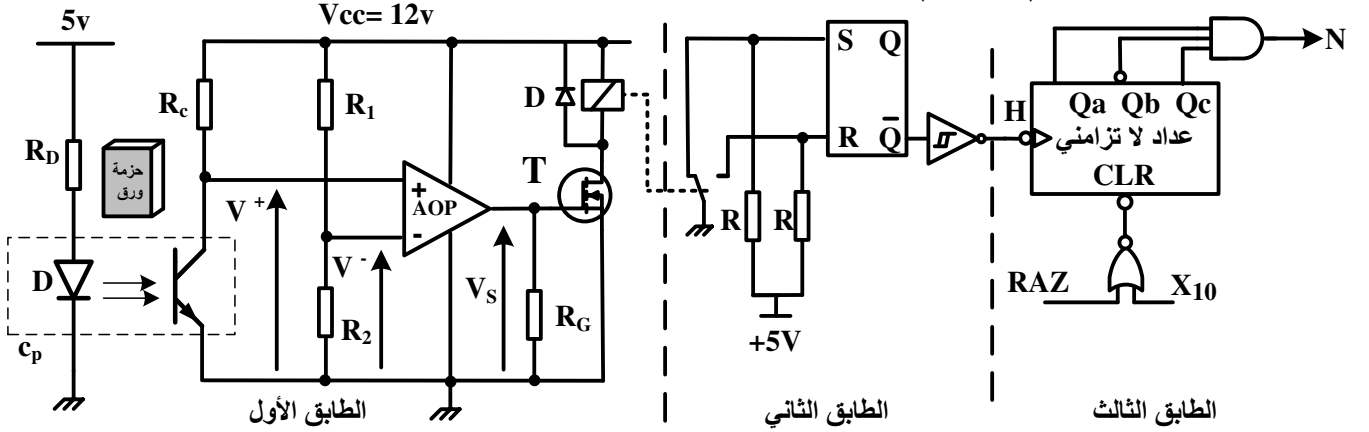

• دائرة المنبه الصوتي: (الشكل 8)

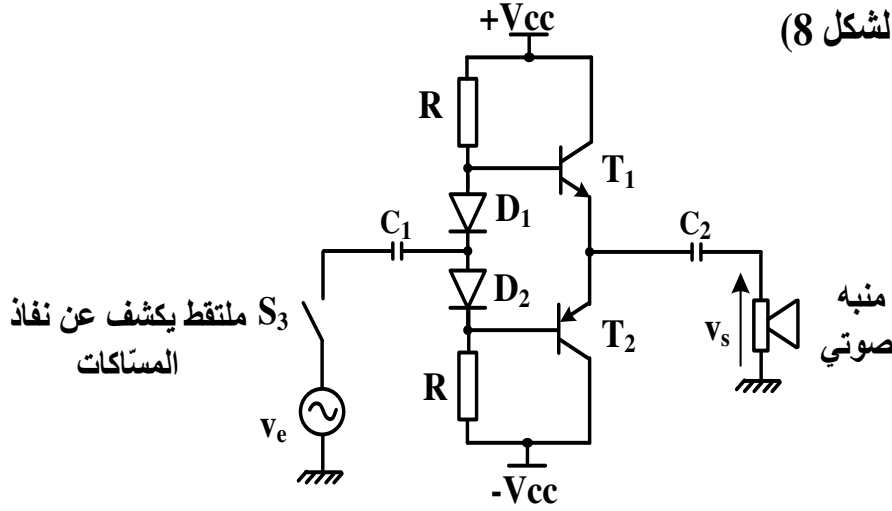

مرجع الثنائيات
D₁: 1N4007
D₂: 1N4007

(10) الوثائق التقنية:

• وثيقة الصانع للمقايل في حالة التشغيل :

المقايل \ المقادير المميزة	BC550	BC337	BC560	BC327
V _{CE max} توتر جامع- باعث أعظمي	45 V	45 V	-45 V	-45 V
V _{BE0} توتر العتبة للوصلة قاعدة- باعث	0,6 V	0,7 V	-0,6 V	-0,7 V
I _{C max} تيار الجامع الأعظمي	100 mA	800 mA	100 mA	800 mA
type النوع	NPN	NPN	PNP	PNP

• وثيقة الصانع للثنائيات:

Diode	V _{INVmax}	I _{Dmax}	V ₀
1N4007	1000 V	1 A	0,7 V

العمل المطلوب:

الجزء الأول: (06.5 نقاط)

- س1 : أكمل النشاط البياني التنازلي A0 على وثيقة الإجابة 1 (صفحة 15/7).
- س2 : ارسم متمن الأشغولة 2 "التحويل الى البساط" من وجهة نظر جزء التحكم.
- س3 : أكمل معادلات التنشيط والتحميل للمراحل X11 و X12 و X13 من الأشغولة 1 "التعبئة" على وثيقة الإجابة 1 (صفحة 15/7).
- س4 : أكمل ربط المعقب الكهربائي للأشغولة 3 "التقديم" مع ربط المنفذ المتصدر على وثيقة الإجابة 1 (صفحة 15/7).

الجزء الثاني: (07 نقاط)

- دائرة الكشف والعد: (الشكل 7) (صفحة 15/5).
- س5 : ما دور المقاومة R_D و الدارة AOP ؟ وما نوع المقفل T ؟
- س6 : احسب قيمة التوتر V^- علما أن $R_1 = R_2$ ، كيف يسمى هذا التوتر؟
- س7 : أكمل جدول التشغيل لدائرة الكشف والعد على وثيقة الإجابة 2 (صفحة 15/8).
- س8 : أكمل المخطط المنطقي للعداد على وثيقة الإجابة 2 (صفحة 15/8).
- دائرة المنبه الصوتي: (الشكل 8) (صفحة 15/5)
- تستعمل هذه الدارة لتنبيه العامل بإشارة صوتية في حالة قُرب نفاذ المسّكات .
- س9 : ما اسم هذه الدارة ؟
- س10 : باستعمال وثائق الصانع (صفحة 15/5) استخراج توتر العتبة للثنائيتين D_1, D_2 ثم اختر المقاحل المناسبة للدارة مع تبرير الإجابة.

الجزء الثالث: (06.5 نقاط)


• خط التغذية: (الشكل 6) (صفحة 15/4)

دارة الاستطاعة للمحرك M

- س11 : اذكر أسماء العناصر الثلاثة (؟1)، (؟2)، (؟3) المهيكله لخط تغذية المحرك.
- س12 : حدد نوع الإقلاع ؟ و ما وظيفة العنصر التقني؟
- المحول Tr_2 (220/12v) المستعمل لتغذية الدارات الالكترونية أجريت عليه التجارب التالية : - في الفراغ : $P_{10}=1,8W$; $U_{20}=12,6V$
- في الدارة القصيرة : $P_{1cc}=2,1W$; $I_{2cc}=I_{2n}=3,5A$
- س13 : ماذا تمثل P_{10} و P_{1cc} ؟ واحسب نسبة التحويل في الفراغ.
- يغذي هذا المحول حمولة مقاومة بالتيار الاسمي.
- س14 : احسب المقاومة المرجعة إلى الثانوي R_s ثم أوجد الهبوط في التوتر ΔU_2 .
- س15 : احسب الاستطاعة في الثانوي P_2 و مردود المحول.

وثيقة الإجابة 1 (تعاد مع أوراق الإجابة)


ج1) النشاط البياني التنازلي A0:

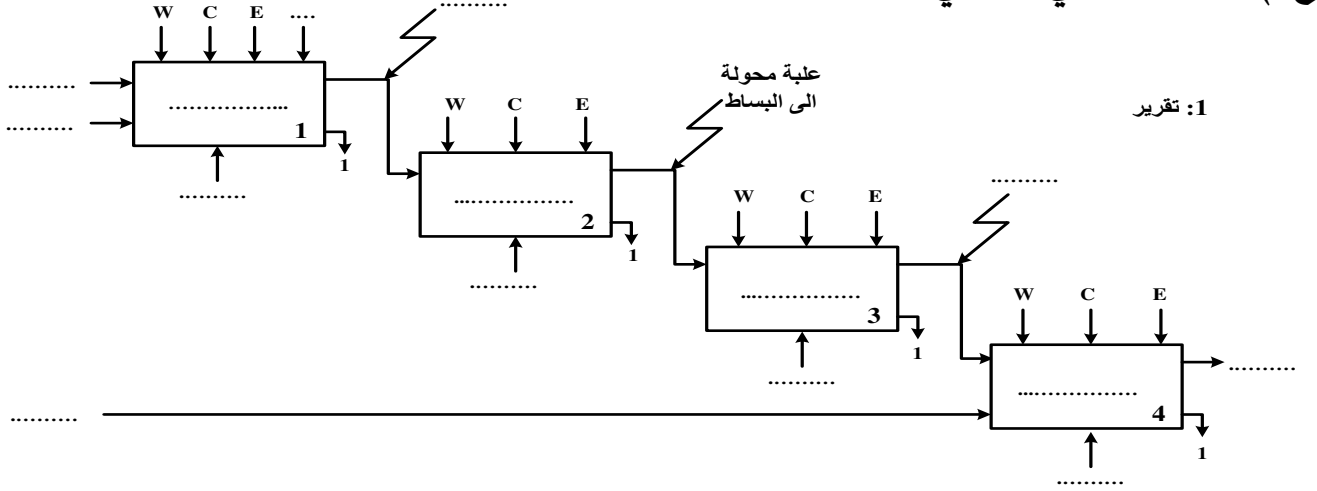

ج3) جدول معادلات التنشيط و التخميل

المرحلة	التنشيط	التخميل
X11		
X12		X13+X200
X13		

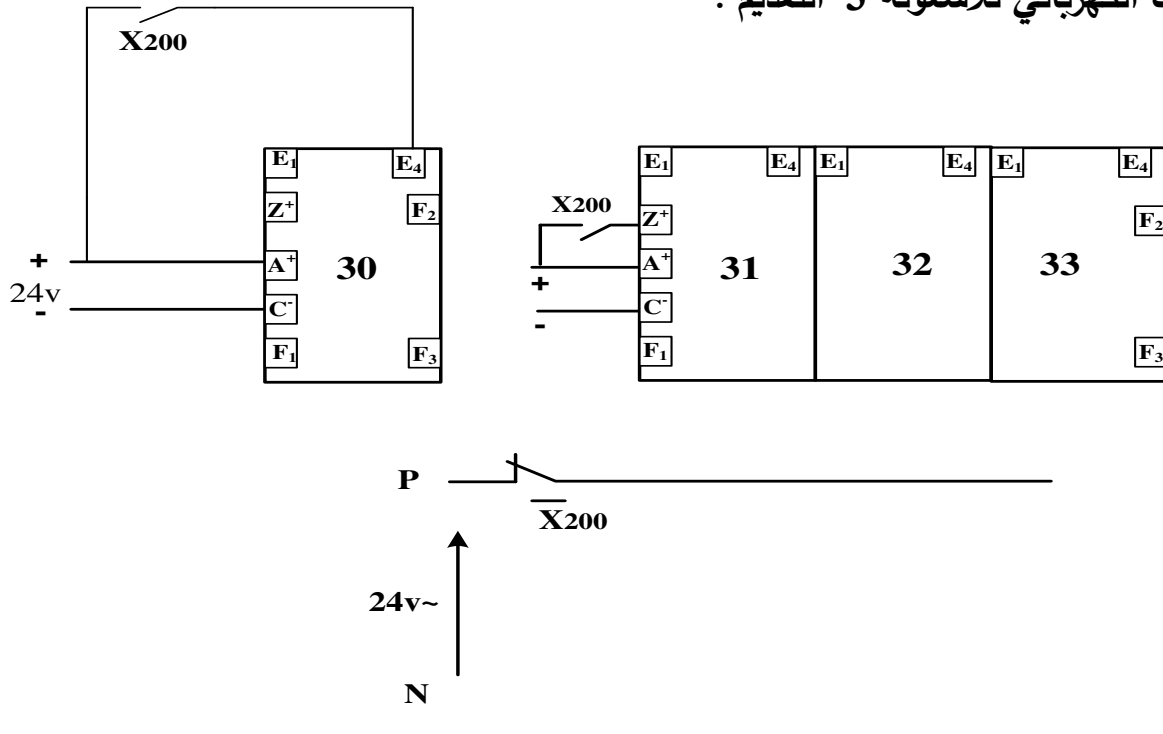ج4) المعقب الكهربائي للأشغولة 3 "التقديم":




وثيقة الإجابة 2 (تعاد مع أوراق الإجابة)

ج7) جدول التشغيل لدارة الكشف والعد:

Q	R	S	حالة المقحل T	توتر الخروج V_s	قيمة التوتر V^+	
						غياب حزمة الورق
						حضور حزمة الورق

ج8) المخطط المنطقي للعداد:

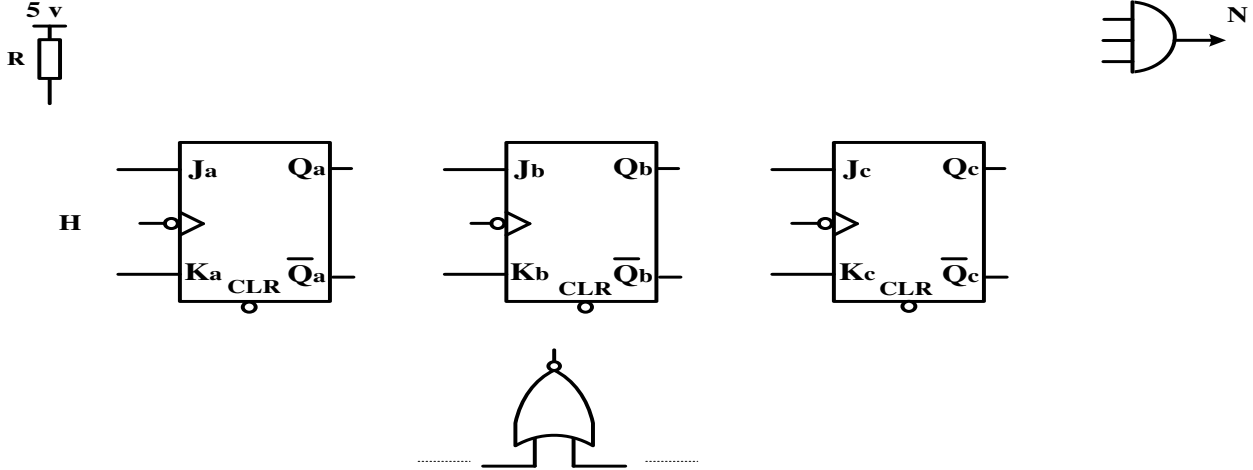

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني نظام آلي للثقب و الطّي

يحتوي هذا الموضوع على 7 صفحات (من الصفحة 15/9 إلى 15/15)
العرض : من الصفحة 15/9 إلى 15/13
العمل المطلوب : الصفحة 15/14
وثيقة الإجابة : الصفحة 15/15

دفتّر الشروط :

(1) الهدف من التّأليّة: يهدف النظام إلى ثقب وطيّ صفائح نحاسية بصفة آليّة.

(2) وصف التشغيل :

بعد الضغط على زر التشغيل Dcy وتحقق الشروط الابتدائية ينطلق العمل التحضيريّ.

• العمل التحضيريّ : الكشف عن صفيحة يؤدي إلى تقديمها ثم ثقبها لتحضير النظام للعمل الآلي.

• العمل الآلي: ينطلق بتقديم الصفائح النحاسية ثم ثقبها و طيّها في آن واحد .

أشغولة الطّي:

تبدأ الأشغولة بدخول ذراع الرافعة B حتى b_0 ليتم طيّ الصفيحة بنزول ذراع الرافعة C حتى c_1

ثم يعود ،عندئذ يصعد ذراع الرافعة B لاستخراج الصفيحة المطوية وتنتهي الأشغولة.

ملاحظة: عند الانتهاء من عد 48 صفيحة جاهزة يتوقف النظام لمدة 10s لتصريف العلبة المملوءة


وإحضار علبة فارغة (نظام التصريف و الإحضار خارج عن الدراسة).

(3) الأمن: حسب القوانين المعمول بها دوليا.


(4) الاستغلال: يستوجب حضور عاملين واحد دون اختصاص لتعبئة الخزان بالصفائح النحاسية

والثاني مختص في القيادة والصيانة الدورية.


(5) الوظيفة الشاملة: مخطط النشاط : (A-0)

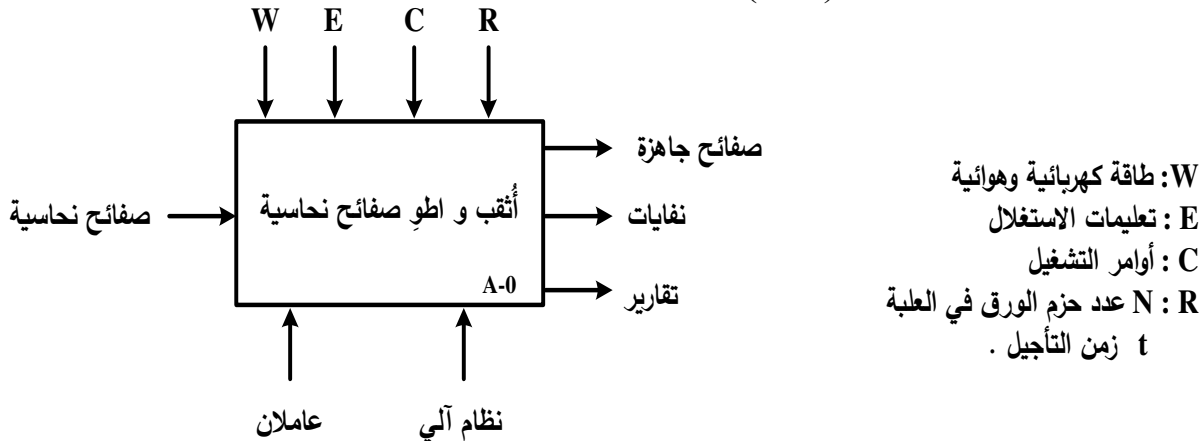


6 - المناولة الهيكلية:

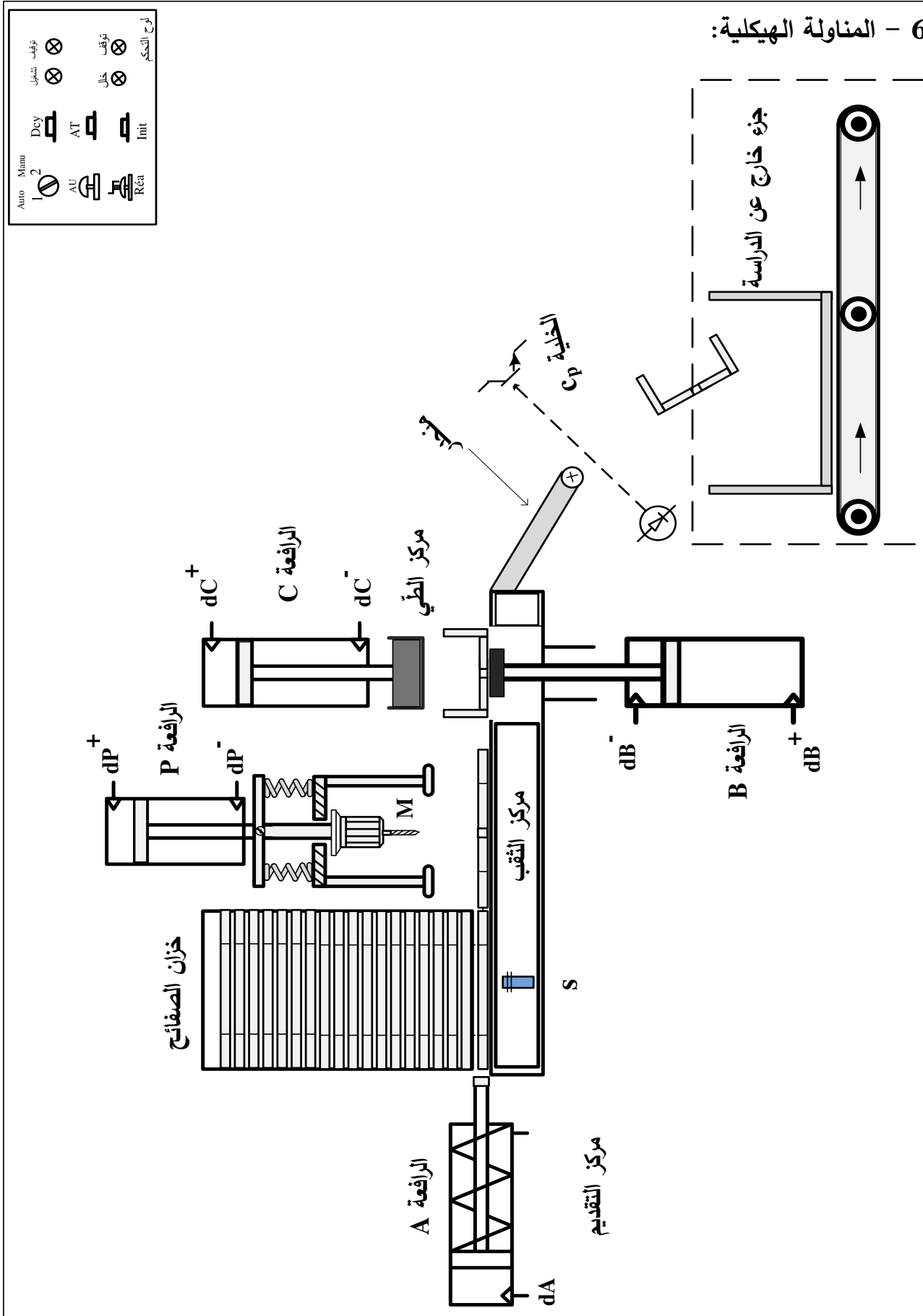


متن القيادة و التهيئة (GCI)

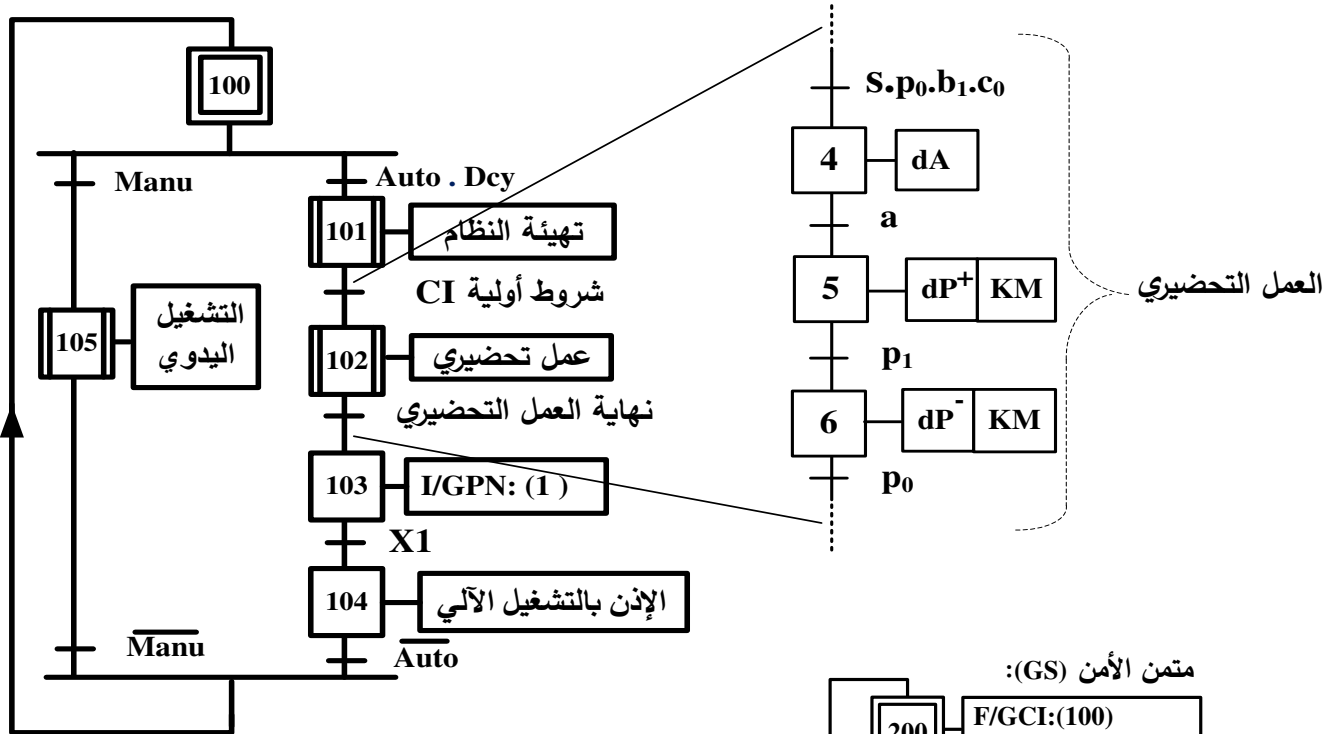


متن الأمن (GS):

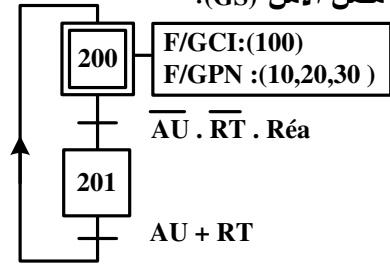

متن الإنتاج العادي (GPN):

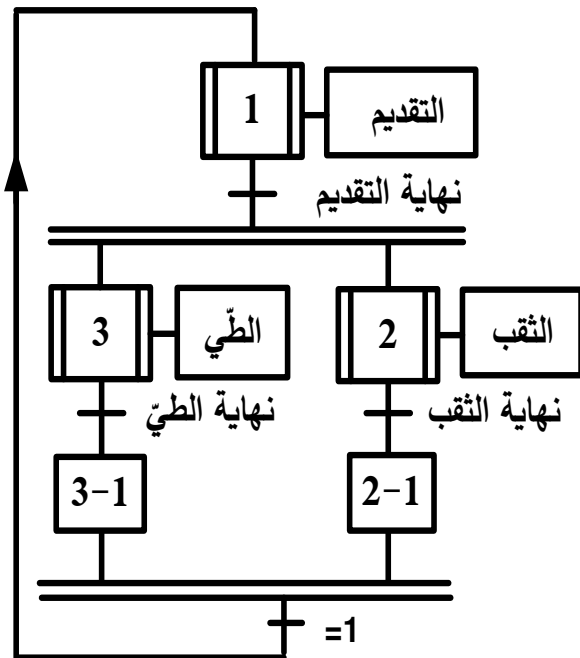

متن أشغولة التقديم

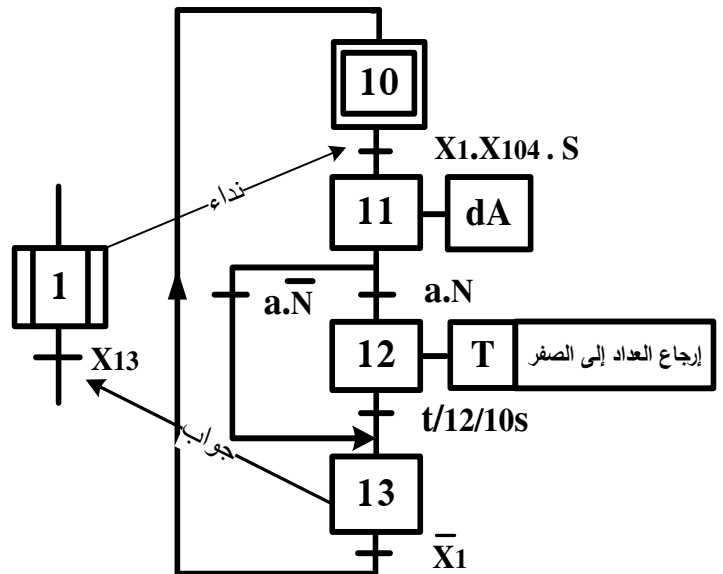


(8) جدول الاختيارات التكنولوجية:

شبكة التغذية : 220 / 380 V ; 50 Hz


الملتقطات	المنفذات المتصدرة	المنفذات	
a: ملتقط نهاية الشوط لذراع الرافعة A . s : ملتقط الكشف عن وجود الصفائح في مركز التقديم . N : عدد الصفائح الجاهزة. t=10s: زمن التأجيل .	dA: موزع كهروهوائي 3/2 أحادي الاستقرار $\sim 24v$. T: مؤجلة.	A: رافعة بسيطة المفعول لتقديم الصفيحة .	التقديم
p₁,p₀ : ملتقطي نهاية الشوط لذراع الرافعة P .	dP⁺,dP⁻: موزع كهروهوائي 5/2 ثنائي الاستقرار $\sim 24v$. KM: ملامس كهرومغناطيسي $\sim 24v$	P: رافعة مزدوجة المفعول. M: محرك أحادي الطور.	الثقب
b₁,b₀: ملتقطي نهاية الشوط لذراع الرافعة B. c₁,c₀: ملتقطي نهاية الشوط لذراع الرافعة C .	dB⁺,dB⁻: موزع كهروهوائي 5/2 ثنائي الاستقرار $\sim 24v$. dC⁺,dC⁻: موزع كهروهوائي 5/2 ثنائي الاستقرار $\sim 24v$.	B: رافعة مزدوجة المفعول. C: رافعة مزدوجة المفعول	الطّي

(9) إنجازات تكنولوجيا:

- **دائرة كشف و عد 48 صفيحة: (الشكل 1)**

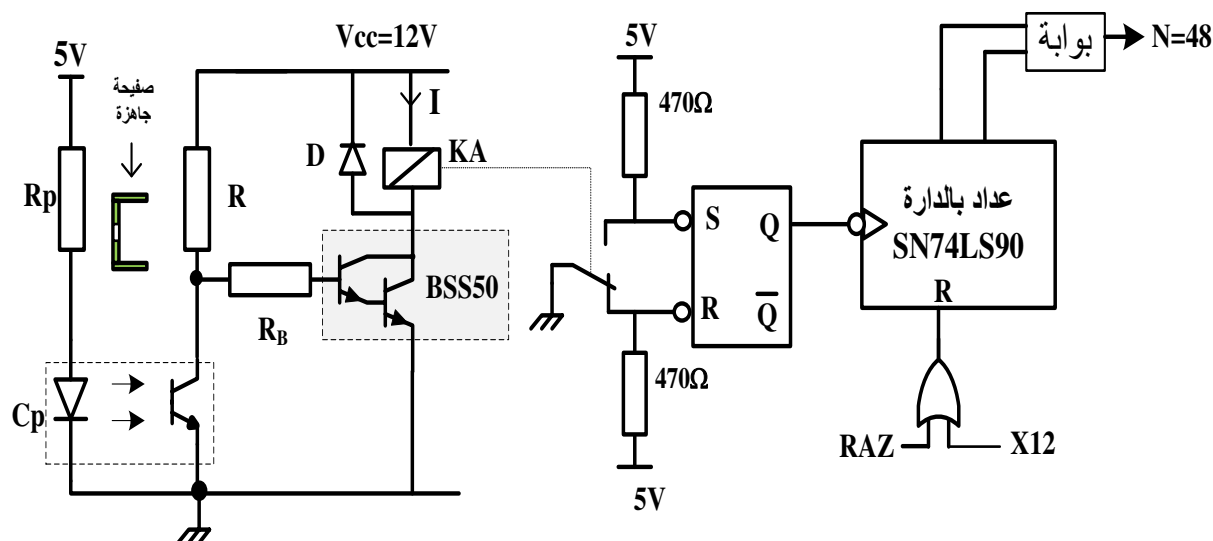

• دائرة المؤجلة T : (الشكل 2)

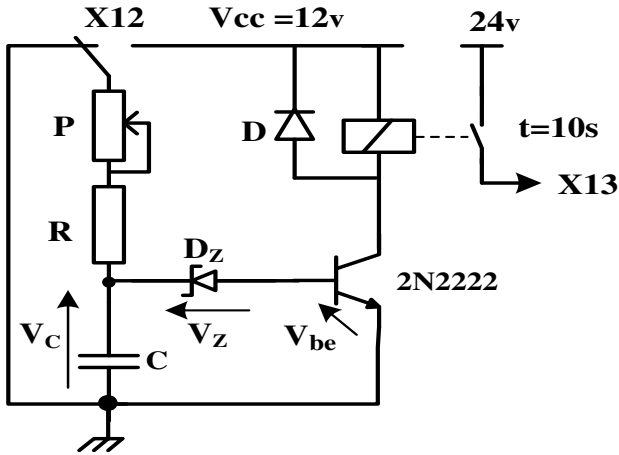


$$R=33K\Omega$$

$$C= 220\mu F$$

$$V_Z = 6.2 \text{ v}$$

$$0K\Omega \leq P \leq 100 K\Omega$$

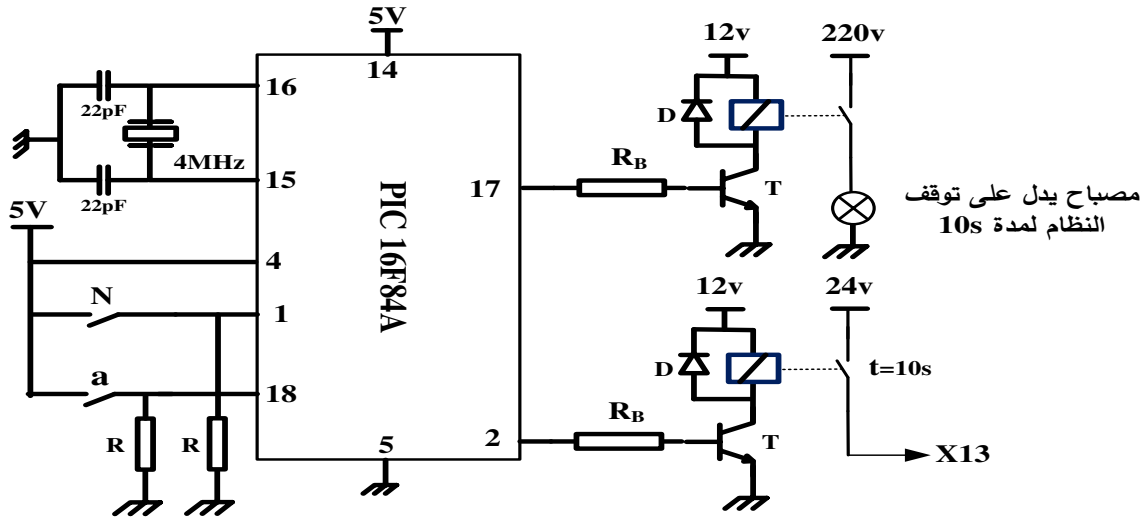• دائرة الميكرو مراقب PIC 16F84A : (الشكل 3)




(10) وثائق الصانع

المقاييل

2N2222	$V_{CEmax} = 40\text{v}$	$I_{Cmax} = 800\text{mA}$	$V_{CESat} = 0.3\text{V}$	$V_{be} = 0.7\text{V}$	$\beta = 100$
BSS50	$V_{CEmax} = 30\text{V}$	$I_{Cmax} = 1\text{A}$	$V_{CESat} = 0.3\text{V}$	$V_{be} = 1.4\text{V}$	$\beta > 2000$

الميكرو مراقب PIC16F84A

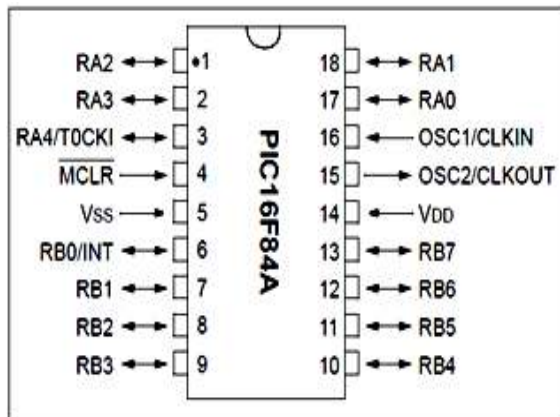

المرحلات الكهرومغناطيسية (V23042A2)

24V	12V	5V	توتر التغذية
2A	2A	2A	التيار الأقصى
1800 Ω	500 Ω	100 Ω	مقاومة الوشعة R_L

العمل المطلوب:

الجزء الأول: (09 نقاط)

- س1 : أكمل مخطط التحليل الوظيفي التنازلي A0 على وثيقة الإجابة (صفحة 15/15)
- س2 : حدد الشروط الأولية CI في هذا النظام (صفحة 15/11).
- س3 : ما هو دور المراحل X2-1 و X3-1 في متمعن الإنتاج العادي GPN (صفحة 15/11).
- س4 : أنشئ متمعن الأشغولة 3 (الطي) من وجهة نظر جزء التحكم.
- س5 : اكتب على شكل جدول معادلات التنشيط والتخميل لمتمعن الأشغولة 1 (التقديم).
- س6 : أكمل دائرة المعقب الهوائي للأشغولة 1 (التقديم) على وثيقة الإجابة (صفحة 15/15).
- الجزء الثاني: (08 نقاط)

- دائرة كشف وعد 48 صفيحة (الشكل 1) (صفحة 15/12):
- س7 : ما اسم المقحل BSS50 ؟
- باستعمال وثائق الصانع للمرحلات الكهرومغناطيسية و المقاحل (صفحة 15/13)
- س8 : أوجد مقاومة المرحل KA ثم احسب شدة التيار I المار فيه.
- س9 : أكمل المخطط المنطقي للعداد على وثيقة الإجابة (صفحة 15/15).
- دائرة المؤجلة T (الشكل 2) (صفحة 15/13):
- س10 : ما نوع المؤجلة المستعملة ؟
- س11 : احسب قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على زمن التأجيل $t = 10s$
- دائرة الميكرومراقب PIC16F84A (الشكل 3) (صفحة 15/13):
- نقترح استبدال دائرة المؤجلة T السابقة بدائرة قابلة للبرمجة .
- مستعينا بوثائق الصانع (صفحة 15/13)
- س12 : حدّد المنافذ المستعملة كمدخل و المنافذ المستعملة كمخارج.
- س13 : فسر التعليمات movlw OX06 و movwf TRISA و bsf PORTA,0
- الجزء الثالث: (03 نقاط)
- شبكة التغذية :


تم قياس الاستطاعة التي توفرها الشبكة بطريقة الواطمترين فكانت النتائج:

$$P_B = P_2 = 340W , P_A = P_1 = 1200W$$


- س14 : احسب الاستطاعات (الفعالة P ، الارتكاسية (الردية) Q ، الظاهرية S)
- س15 : أوجد معامل الاستطاعة $\cos \phi$.
- س16 : ماذا تقترح لرفع معامل الاستطاعة؟

وثيقة الإجابة (تعاد مع أوراق الإجابة)


ج 1 / مخطط التحليل الوظيفي التنازلي A0:

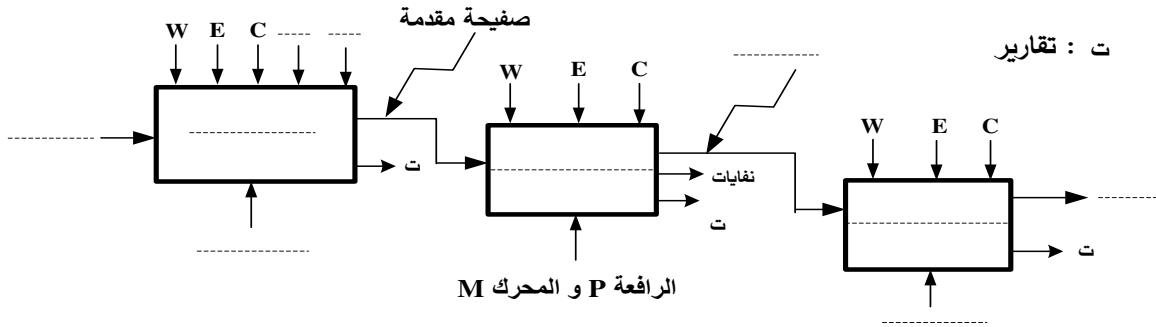

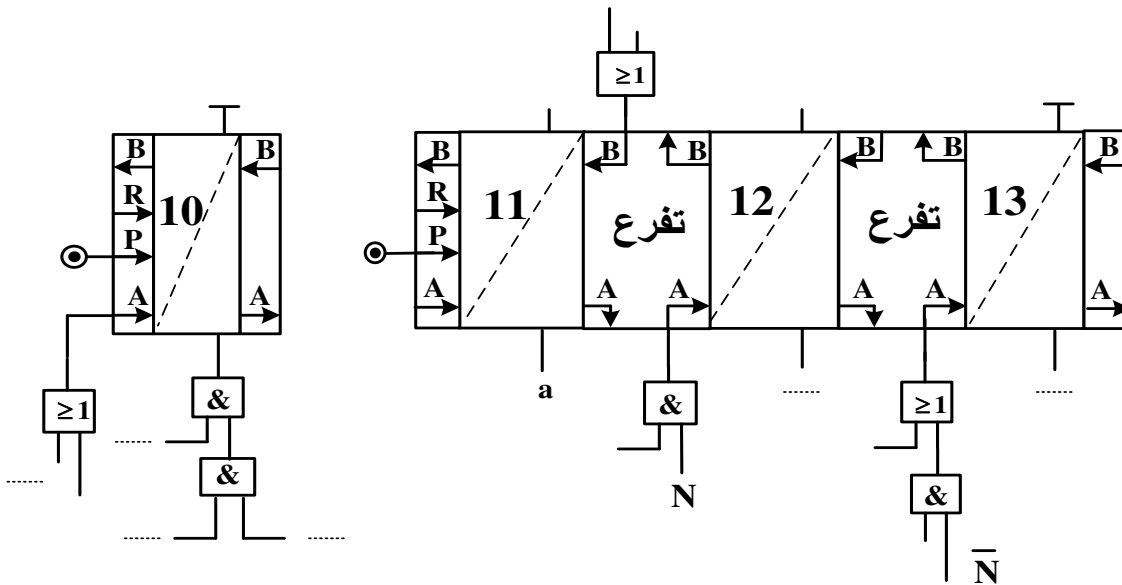
ج 6 / المعقب الهوائي للأشغولة 1 (التقديم):



ج 9 / المخطط المنطقي للعداد:

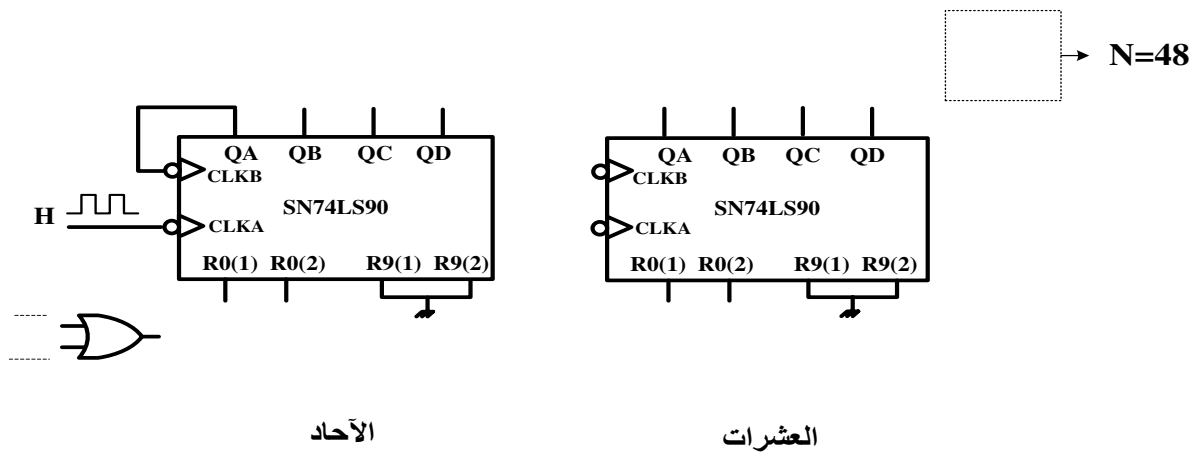

انتهى الموضوع الثاني

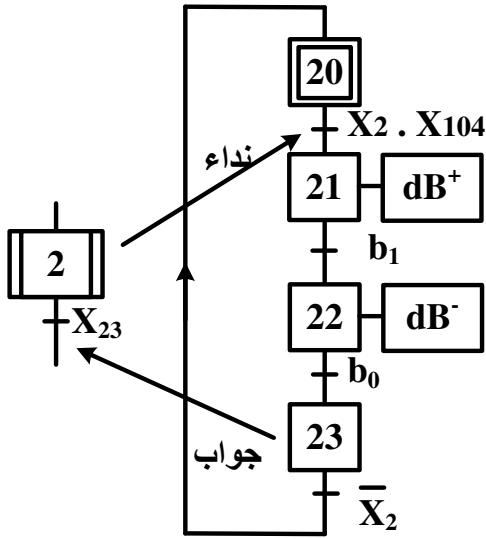العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	الموضوع الاول
-	-	ج1 (النشاط البياني التتالي A0: على ورقة الاجابة
1.5 ن	مرحلة + انتقال 0,25x4 الاشغولة + نداء + جواب 0,5	ج2 . متمن الاشغولة 2 "التحويل الى البساط": 
--	--	ج3 . جدول التنشيط و التخميل: على ورقة الاجابة
-	--	ج4 . المعقب الكهربائي للأشغولة 3 "التقديم" مع ربط المنفذ المتصدر :على ورقة الاجابة
0.75 ن	0.25 0.25 0.25	ج5 (دور المقاومة RD: تحديد التيار المار في الثنائية كهروضوئية (تقبل الاجابة :حماية الثنائية كهروضوئية) دور الدارة Aop: مضخم عملي مقارن نوع المقحل T : MOSFET بقناة N أو(مقحل ذو تأثير المجال بقناة N)
1 ن	0.5 0.25 0.25	ج6 (حساب التوتر V- : $V^- = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{V_{CC}}{2}$ $V^- = 6V$ - يسمى هذا التوتر بالتوتر المرجعي Vref (لا تقبل إجابة أخرى)
--	--	ج7 (جدول التشغيل لدارة الكشف والعد: على ورقة الاجابة
--	--	ج8 (دارة العداد: على ورقة الاجابة


0.5 ن	0,5	ج 9) اسم الدارة: مضخم استطاعة : (صنف B) أو (دفع-جذب) أو (Push-Pull)								
1.5 ن	0,5 0, 5 0,25 0,25	ج 10) توتر عتبة الثنائيتين $D_1 ; D_2$ ($V_0 = 0,7v$) المقابل المناسبة للدارة : BC327(PNP)و BC337(NPN) التعليق: تم اختيار المققلين - لأنهما متكاملين - و لهما توتر عتبة V_{BE} مساو لتوتر العتبة للثنائيات								
0.75 ن	0,25x3	ج 11) تسمية عناصر خط التغذية للمحرك M <table><tr><th>العنصر</th><th>التسمية</th></tr><tr><td>؟1</td><td>قاطع عازل أو فاصل عزل أو مقطع (Q)</td></tr><tr><td>؟2</td><td>ملاص كهرومغناطيسي (KM) ، (تقبل الاجابة ملاص تحكم)</td></tr><tr><td>؟3</td><td>مرحل حراري (RT) (تقبل الاجابة مرهل حماية)</td></tr></table>	العنصر	التسمية	؟1	قاطع عازل أو فاصل عزل أو مقطع (Q)	؟2	ملاص كهرومغناطيسي (KM) ، (تقبل الاجابة ملاص تحكم)	؟3	مرحل حراري (RT) (تقبل الاجابة مرهل حماية)
العنصر	التسمية									
؟1	قاطع عازل أو فاصل عزل أو مقطع (Q)									
؟2	ملاص كهرومغناطيسي (KM) ، (تقبل الاجابة ملاص تحكم)									
؟3	مرحل حراري (RT) (تقبل الاجابة مرهل حماية)									
1 ن	0.5 0.5	ج 12) - نوع الاقلاع : إقلاع مباشر - وظيفة العنصر التقني :كبح المحرك (تقبل الاجابات: مكبح ، مكبح كهربائي أو كهرومكبح ، مكبح بغياب التيار)								
1.75 ن	0,5 0,5 0.5 0.25	ج 13) P_{10} : تمثل الضياع في الحديد (الضياع المغناطيسي) P_{1cc} : تمثل ضياع جول في الظروف الاسمية (الضياع في النحاس) - نسبة التحويل في الفراغ . $m_0 = \frac{U_{20}}{U_1} = \frac{12,6}{220}$ $m_0 = 0,057$								

1.5 ن	0.5 0.25 0.5 0.25	ج14) - المقاومة المرجعة إلى الثانوي R_s $R_s = \frac{P_{1cc}}{I_{2cc}^2} = \frac{2,1}{12,25}$ $R_s = 0,171\Omega$ -الهبوط في التوتر ΔU_2 $\Delta U_2 = U_{20} - U_2$ $\Delta U_2 = 12,6 - 12 = 0,6 \text{ v}$ أو بما أن الحمولة مقاومة واسمية إذن $\Delta U_2 = R_s \cdot I_{2n}$ $\Delta U_2 = 0,171 \cdot 3,5 = 0,6 \text{ v}$
1.5 ن	0.5 0.25 0.5 0.25	ج15) الاستطاعة في الثانوي P_2 $P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos\varphi_2 = U_{2n} \cdot I_{2n} \cdot 1$ $P_2 = 12 \cdot 3,5 = 42 \text{ w}$ حساب مردود المحول $\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_{10} + P_{1cc}}$ $\eta = \frac{42}{42 + 1,8 + 2,1} = 0,915 = 91,5\%$

ورقة الاجابة 1

ج1)النشاط البياني التنازلي A0


1: تقرير

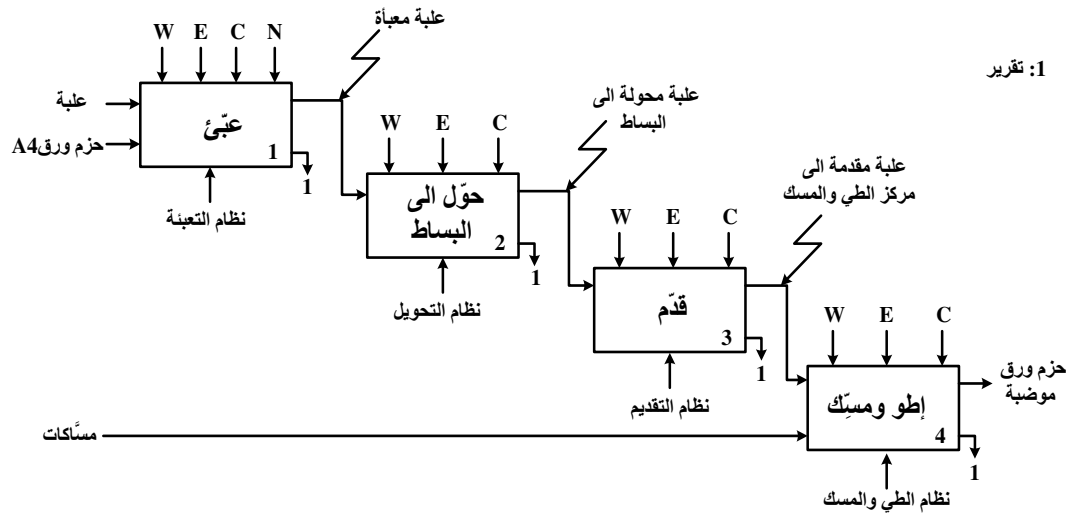

ج3) جدول معادلات التنشيط و التخيل

المراحل	تنشيط	تخيل
X11	$X_{10} \cdot X_1 \cdot X_{104} \cdot S_1 + X_{13} \cdot \bar{N} \cdot S_1$	$X_{12} + X_{200}$
X12	$X_{11} \cdot a_1$	$X_{13} + X_{200}$
X13	$X_{12} \cdot a_0$	$X_{11} + X_{14} + X_{200}$

ج4) المعقب الكهربائي لاشغولة التقديم

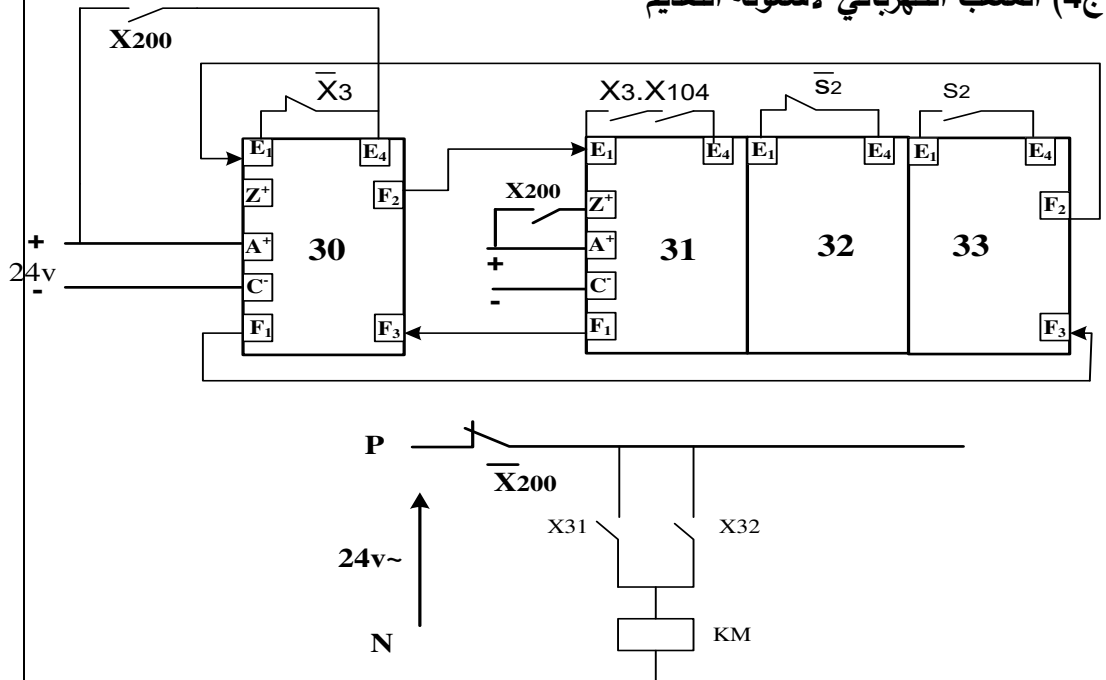


ورقة الاجابة 2

ج7) جدول التشغيل لدارة الكشف و العد

Q	R	S	حالة المقفل T	توتر الخروج V_s	قيمة التوتر V^+	
0	1	0	مسدود (0) أو	0	V_{cesat} (0) أو	في غياب حزمة الورق
1	0	1	مشبع (1) أو	V_{cc} (12 v) أو (1) أو	V_{cc} (12 v) أو (1) أو	في حضور حزمة الورق

ج8) المخطط المنطقي للعداد

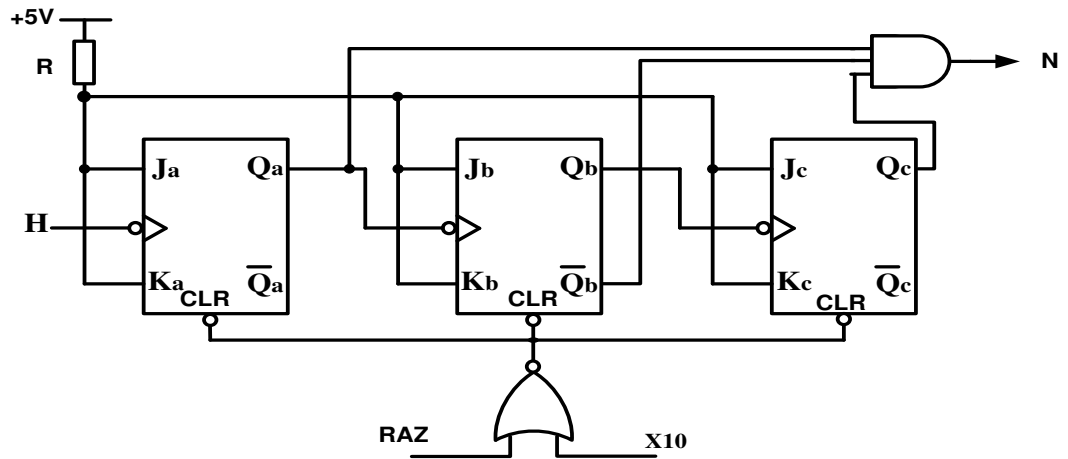

1.5 ن

12
x
0.125

2 ن

البوابة
0.5
المداخل
0.5
الدقاقة
0.5
الارجاع
الى
الصفحة
0.5


العلامة		عناصر الإجابة															
مجموع	مجزأة	الموضوع الثاني															
--	--	ج1/ مخطط التحليل الوظيفي التنازلي للنشاط البياني A0 على وثيقة الإجابة															
0.5ن	0.125x4	ج2/ الشروط الأولية CI : $CI = s.p_0.b_1.c_0$															
0.5ن	0.25x2	ج3/ دور المراحل X2-1 و X3-1 : مراحل انتظار															
2 ن	مرحلة + انتقال + فعل 0,25x6 جواب + نداء 0.5	ج4/ متمن الأشغولة 3 (الطّي) من وجهة نظر جزء التحكم															
2 ن	0.25 x8	ج5/ جدول معادلات التنشيط والتحميل لمتمن الأشغولة 1 (التقديم) <table border="1"> <thead> <tr> <th>المراحل</th><th>تنشيط</th><th>تحميل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X10</td><td>$X_{13} \cdot \bar{X}_1 + X_{200}$</td><td>$X_{11}$</td></tr> <tr> <td>X11</td><td>$X_{10} \cdot X_1 \cdot X_{104} \cdot S$</td><td>$X_{12} + X_{13} + X_{200}$</td></tr> <tr> <td>X12</td><td>$X_{11} \cdot a \cdot N$</td><td>$X_{13} + X_{200}$</td></tr> <tr> <td>X13</td><td>$X_{11} \cdot a \cdot \bar{N} + X_{12} \cdot t$</td><td>$X_{10} + X_{200}$</td></tr> </tbody> </table>	المراحل	تنشيط	تحميل	X10	$X_{13} \cdot \bar{X}_1 + X_{200}$	X_{11}	X11	$X_{10} \cdot X_1 \cdot X_{104} \cdot S$	$X_{12} + X_{13} + X_{200}$	X12	$X_{11} \cdot a \cdot N$	$X_{13} + X_{200}$	X13	$X_{11} \cdot a \cdot \bar{N} + X_{12} \cdot t$	$X_{10} + X_{200}$
المراحل	تنشيط	تحميل															
X10	$X_{13} \cdot \bar{X}_1 + X_{200}$	X_{11}															
X11	$X_{10} \cdot X_1 \cdot X_{104} \cdot S$	$X_{12} + X_{13} + X_{200}$															
X12	$X_{11} \cdot a \cdot N$	$X_{13} + X_{200}$															
X13	$X_{11} \cdot a \cdot \bar{N} + X_{12} \cdot t$	$X_{10} + X_{200}$															
--	--	ج6/ ربط المعقب الهوائي للأشغولة 1 (التقديم) على وثيقة الإجابة.															

ج7/ اسم المقل BSS50 : مقل دارلينقون DARLINGTON	0.5	0.5 ن										
ج8/ مقاومة المرحل KA : حسب توتر التغذية 12v $R_L = 500\Omega$ التيار المار في المرحل الكهرومغناطيسي	0.5	1.5 ن										
$V_{CC} = R_L . I + V_{CE sat} \Rightarrow I = \frac{V_{CC} - V_{CE sat}}{R_L} = \frac{12 - 0,3}{500}$: I= 23.4 mA	0.75 0.25											
ج9/ المخطط المنطقي للعداد على ورقة الاجابة	--	--										
ج10/ نوع المؤجلة المستعملة : مؤجلة بخلية RC	0.5	0.5 ن										
ج11 / قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على زمن تأجيل قدره 10s	1.25 0.25	1.5 ن										
$t = (R + P) . C \ln \left(\frac{V_{cc}}{V_{cc} - (V_z + V_{BE})} \right) \Rightarrow P = \frac{t}{C \ln \left(\frac{V_{cc}}{V_{cc} - (V_z + V_{BE})} \right)} - R$ $P = \frac{10}{220 . 10^{-6} \ln \left(\frac{12}{12 - (6,2 + 0,7)} \right)} - 33 . 10^3$ P = 20KΩ												
ج12/ المنافذ المستعملة كمدخل و المنافذ المستعملة كمخارج المدخل : RA1 , RA2 تقبل الإجابة (قطب 1 و قطب 18) المخارج : RA0 , RA3 تقبل الإجابة (قطب 2 و قطب 17) و تقبل الإجابة على شكل جدول	0.25X4	1 ن										
<table><tr><td>RA4</td><td>RA3</td><td>RA2</td><td>RA1</td><td>RA0</td></tr><tr><td>X</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0	X	0	1	1	0		
RA4	RA3	RA2	RA1	RA0								
X	0	1	1	0								
ج13/ تفسير التعليمات :												
<table><tr><td>التعليمات</td><td>التفسير</td></tr><tr><td>movlw ox06</td><td>اشحن القيمة (06)₁₆ في سجل العمل w</td></tr><tr><td>movwf TRISA</td><td>أنقل محتوى سجل العمل w إلى السجل TRISA</td></tr><tr><td>bsf PORTA,0</td><td>اجعل RA0=1 أو (أشعل مصباح توقف النظام)</td></tr></table>	التعليمات	التفسير	movlw ox06	اشحن القيمة (06) ₁₆ في سجل العمل w	movwf TRISA	أنقل محتوى سجل العمل w إلى السجل TRISA	bsf PORTA,0	اجعل RA0=1 أو (أشعل مصباح توقف النظام)	0.5x3	1.5 ن		
التعليمات	التفسير											
movlw ox06	اشحن القيمة (06) ₁₆ في سجل العمل w											
movwf TRISA	أنقل محتوى سجل العمل w إلى السجل TRISA											
bsf PORTA,0	اجعل RA0=1 أو (أشعل مصباح توقف النظام)											


2.25 ن	0.5	ج14 / الاستطاعات - الفعالة : $P=P_1+P_2$ $P=1540 \text{ w}$
	0.25	
	0.5	- الارتكاسية (الردية) : $Q= \sqrt{3} . (P_1-P_2)$ $Q=1490 \text{ VAR}$
	0.25	
	0.5	- الظاهرية $S=(P^2+Q^2)^{1/2}$ $S=2142 \text{ VA}$
	0.25	
0.5 ن	0.25	ج15 / معامل الاستطاعة $\cos\varphi= P/S$
	0.25	$\cos\varphi= 0 ,72$
0.25 ن	0.25	ج16 / لرفع معامل الاستطاعة نقترح : إضافة مكثفات

وثيقة الإجابة

ج 1 / مخطط التحليل الوظيفي التنازلي A0:

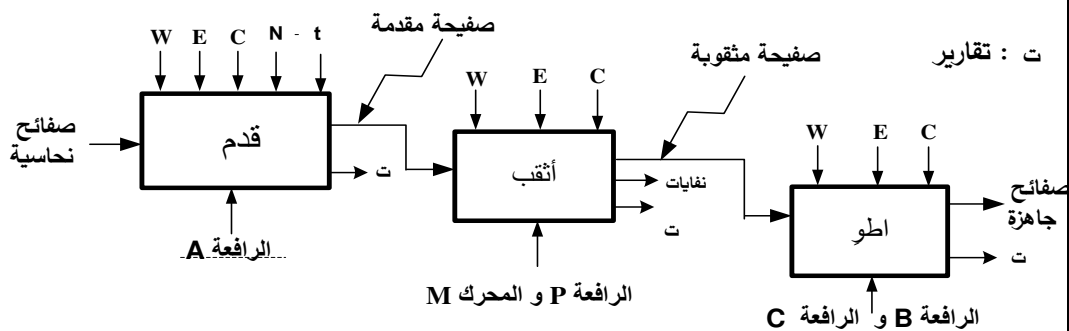

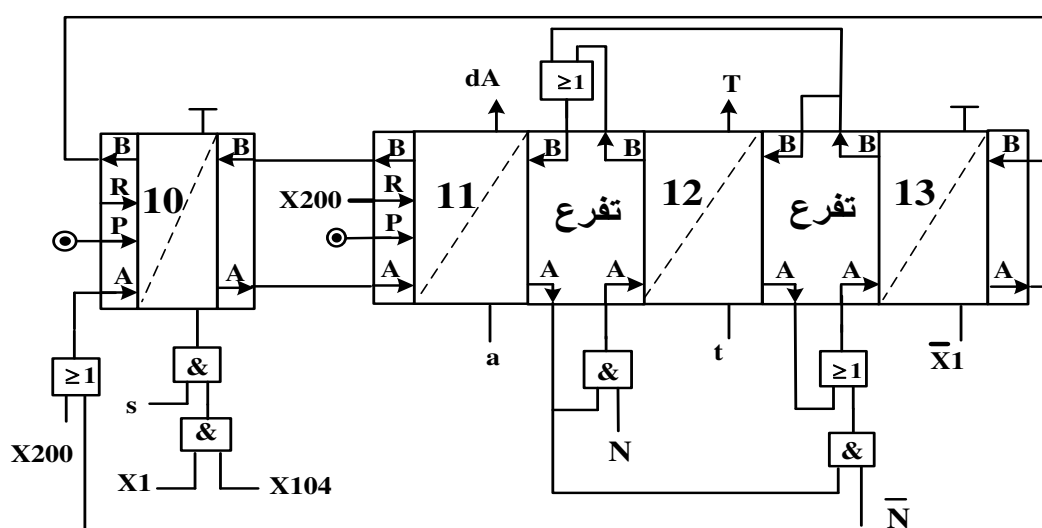ج 6 / المعقب الهوائي للأشغولة 1 (التقديم):



ج 9 / المخطط المنطقي للعداد:

